Anhängerstecdose Wartburg Tourist (Luxus)

1.) Umbau Parklicht:

am Zweikreisblinkschalter

L' grau-schwarz

49a' grau

R' grau-rot

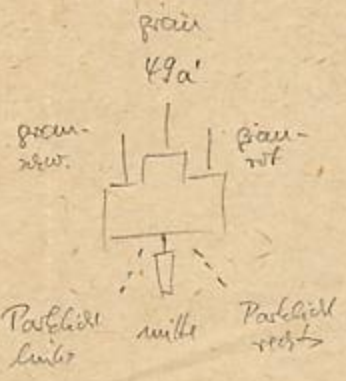

2.) Anschluß Zweikreisblinkgeber

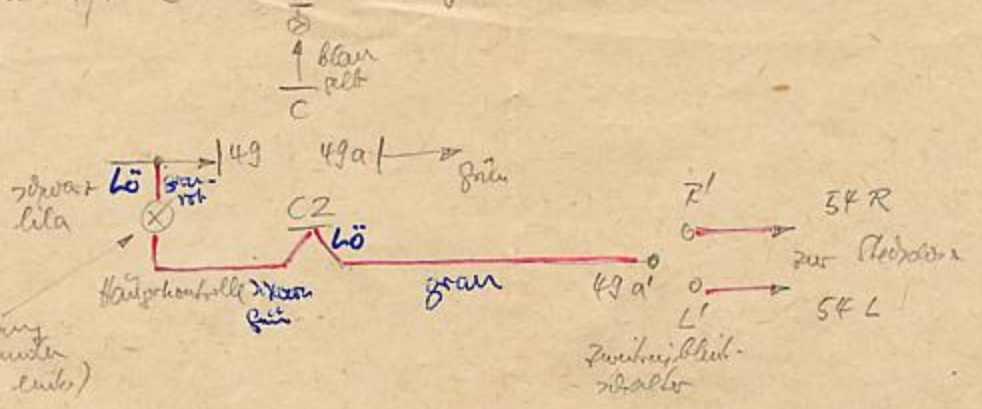

neue Leitungen

3.) Anschluß Steckdose

Lö - zwei Kabel an eine Klemmschelle löten
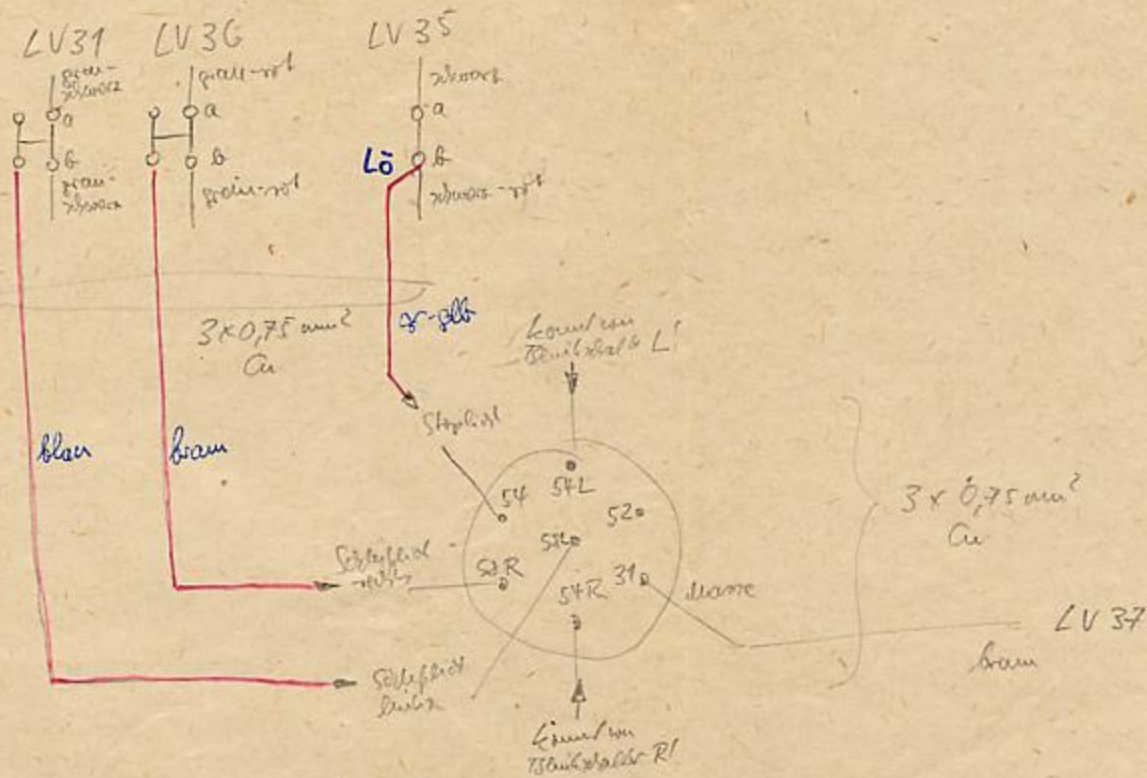
Leitungsverbinder an der linken Dachleiste, Schaltplan: Straßenverkehr 6/81, S. 16-17